

VLSI

مدرس: خانم حسینی

جلسه چهارم

فهرست مطالب جلسه دوم

معکوس کننده ها ✓

سمبل مداری ✓

مشخصه ی VTC ✓

محدودیت های یک گیت معکوس کننده ✓

مصونیت در برابر نویز و حاشیه نویز ✓

توان مصرفی ✓






از مهمترین گیت های منطقی که در طراحی انواع مدارات منطقی نیازمند وجود آن هستیم، گیت معکوس کننده یا NOT است در این فصل هدف بررسی ویژگی ها و مشخصات این گیت ساخته شده توسط تکنولوژی CMOS است .
مهمترین نکته این است که خصوصیات مطرح شده برای این گیت ، قابل اعمال به دو گیت اصلی دیگر NOR و NAND نیز می باشد .



A	B
0	1
1	0

جدول درستی

 


نماد منطقی

یک معکوس کننده در توصیف عملکرد خود می تواند از یک سیگنال در سطح "۱" یا "۰"، به ترتیب "۰" یا "۱" را در خروجی تولید کند. معمولاً این سطوح منطقی نسبت به زمین در نظر گرفته می شوند به طوریکه "۱" همان V_{DD} نسبت به زمین و "۰" همان V_{SS} یا خوداتصال زمین می باشند. از لحاظ مداری سمبل یک گیت NOT همراه با جدول ارزش گذاری برای آن در شکل زیر دیده می شود.

سمبل مداری گیت NOT و جدول ارزش آن



 


ولتاژ خروجی نظیر به ورودی برای چنین گیتی معمولاً از یک سطح آستانه تغییر می‌یابد، که نحوه ی این تغییر را می‌توان براساس مشخصه ای مرسوم به مشخصه ی انتقالی بین ولتاژهای ورودی-خروجی (Voltage Transfer Characteristic) یا در اختصار VTC، ترسیم کرد. نتیجه به صورت شکل روبرو خواهد بود:

با توجه به شکل اگر ورودی در سطح $0 < V_{in} < \frac{V_{DD}}{2}$ باشد خروجی " ۱ " یا V_{DD} و اگر $\frac{V_{DD}}{2} < V_{in} < V_{DD}$ باشد، خروجی " ۰ " (V_{SS} یا زمین، بسته به نوع مدار) خواهد بود.

آنچه که تاکنون ذکر شد مشخصات مربوط به یک معکوس کننده ی ایده آل بود ، لیکن در عمل معکوس کننده اندکی متفاوت تر است . در شکل زیر یک مدار علمی از یک معکوس کننده ، طراحی شده توسط NMOS ، مرسوم به ترانزیستور درایور ، دیده می شود . با توجه به اتصال زمین بودن سورس ترانزیستور ، ولتاژ ورودی $V_{in} = V_{GS}$ و ولتاژ خروجی $V_{out} = V_{DS}$ هستند . توجه کنید که بدنه نیز اتصال زمین است ($V_{SB} = 0$).

 
بار در قسمت مربوط به ترمینال درین ، به عنوان مصرف کننده ی مدار قرار گرفته است و ولتاژ و جریان آن ترتیب V_L و I_L است . همچنین با توجه به اینکه معمولا معکوس کننده ، محرک مدار دیگری در خروجی خود است و این مدار دارای یک اثر ظرفیتی خواهد بود مدل معادل آن را با یک خازن C_{out} شبیه سازی نموده ایم . به علاوه هموار جریان گیت در حالت DC صفر است .



در این مدار داریم : $I_D = I_L$

الف) طرح مداری یک معکوس کننده ی NMOS

با توجه به روابط موجود و وابستگی جریان درین به ولتاژ گیت سورس (V_{GS}) همچنین ولتاژ درین سورس (V_{DS})، که به ترتیب V_{in} و V_{out} می باشند همچنین وابستگی جریان بار به ولتاژ بار بیانگر ارتباط ولتاژ ورودی، خروجی و بار با یکدیگر نیز است. بدین ترتیب می توان VTC را که ارتباط V_{in} (مساوی با V_{GS}) با V_{out} (مساوی با V_{DS}) است ترسیم نمود (توجه کنید که $V_{DD} = V_L + V_{DS}$). نتیجه برای یک ترانزیستور واقعی به شکل ترسیم شده در تصویر زیر خواهد بود.

 

(ب) VTC متناظر



در سطوح ولتاژ کم ورودی ، ولتاژ خروجی V_{OH} بوده که به منزله ی عدم وجود جریان درون بار ، معادل با ترانزیستور در حالت قطع می باشد . با افزایش سطح ولتاژ ورودی ، خروجی آغاز به کاهش می کند و در واقع جریان درین زیاد می شود . به بیان دیگر ، ولتاژ درین تنزل می یابد .

البته این تنزل ولتاژ به شکل پیوسته بوده و حالت پرش شبیه به گیت ایده آل را ندارد.



البته این تنزل ولتاژ به شکل پیوسته بوده و حالت پرش شبیه به گیت ایده آل را ندارد.

الف . مقدار حداکثر ولتاژ خروجی که آن را با V_{OH} نشان می دهیم و همان " ۱ " منطقی در خروجی است .

ب . مقدار حداقل ولتاژ خروجی که آن را با V_{OL} نشان می دهیم و همان " ۰ " منطقی در خروجی است .

ج . حداقل ولتاژ ورودی که هنوز می تواند به عنوان " ۱ " به حساب آید و آن را با V_{IH} نشان می دهیم .

د . حداکثر ولتاژ ورودی که هنوز می تواند به عنوان " ۰ " به حساب آید و آن را با V_{IL} نشان می دهیم .


ه . ولتاژ گذر از نقطه ی $V_{in} = V_{Out}$ که آن را با V_{INV} نشان می دهیم .

تذکر: توجه کنید که در نقاط بحرانی V_{IH} و V_{IL} رابطه ی $\frac{dV_{Out}}{dV_{in}} = -1$ برقرار است .



گیت معکوس کننده :

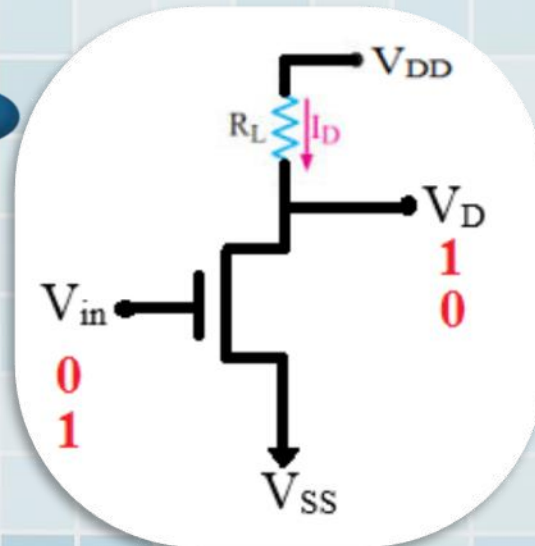همانطور که یکی از عناصر اصلی برای ساخت مدارهای منطقی معکوس کننده می باشد ؛ از این عنصر برای دست یابی به گیت های NAND ، NOR و ... مدارهای ترتیبی استفاده کرد .




$$\delta = nq\mu_n + pq\mu_p$$

$$\rho = \frac{1}{\delta} (\Omega \cdot cm)$$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

در مدار معکوس کننده لازم است از یک ترانزیستور که سورس آن به زمین متصل شده و یک مقاومت بار که بین درین و خط تغذیه قرار گرفته استفاده شود . ورودی به گیت مدار اعمال می شود . در این طرح که از مقاومت استفاده شده عیب اساسی آن این است که مقاومت را نمی توان به آسانی روی بستر ایجاد کرد . حتی مقادیر نسبتا کوچک مقاومت سطح بزرگی از تراشه را اشغال می کند . بنابراین شکل دیگری از مقاومت بار لازم است . یکی دیگر از راه حل های این مسئله استفاده از ترانزیستور تخلیه ای به عنوان بار می باشد .



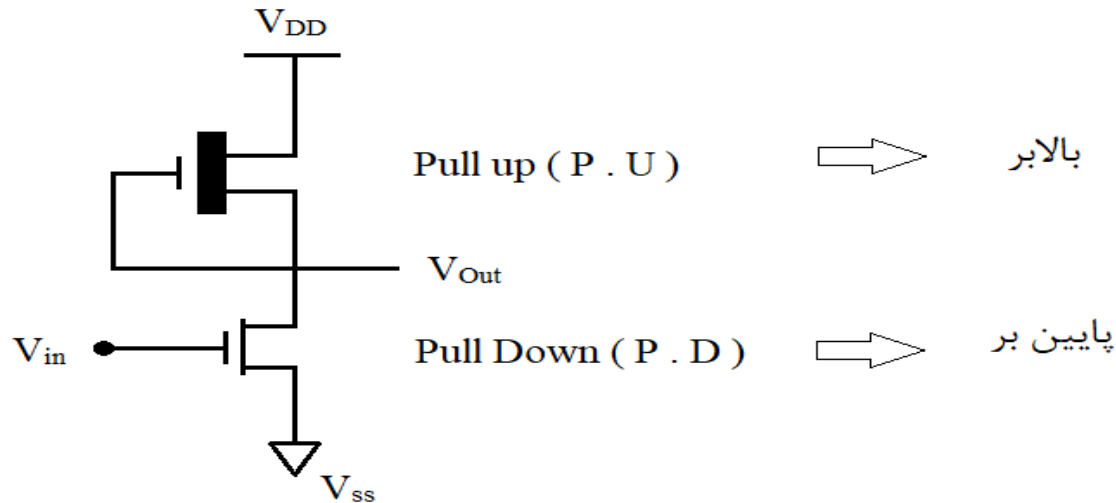

معکوس کننده NMOS با بار تخلیه‌ای

۱- همانگونه که مشاهده می شود ، در ترانزیستور تخلیه ای به کار رفته در این طرح

$V_{gs} = 0$ است تا همواره ترانزیستور روشن باشد .

۲- جریان های هر دو ترانزیستور با هم برابرند .

۳- در این آرایش ترانزیستور تخلیه ای ، پالابر و ترانزیستور افزایشی پایین بر نام

دارد .




در استفاده از یک گیت معکوس کننده ، پارامترهای زیادی را باید مد نظر قرار داد . از میان این پارامترها دو عامل از اهمیت ویژه ای برخوردارند. عامل اول مصونیت در مقابل نویز درون محیط و عامل دوم توان مصرفی گیت است . در این قسمت به بررسی عوامل فوق خواهیم پرداخت.

 (۱) مصونیت در برابر نویز و حاشیه نویز (Noise Immunity and Noise Margin)

همانطور که ذکر شد از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر عملکرد یک گیت می تواند نویز باشد چرا که یک نویز ، هر چند کوچک، توانایی تغییر منطق خروجی یک گیت را به سادگی می تواند ایجاد نماید .


جهت روشن تر شدن موضوع به شکل زیر توجه کنید




نمایش اثر نویز در گیت های معکوس کننده

فرض کنید هر سه معکوس کننده مشابه باشند و ورودی اولین گیت ، V_{OH} یعنی "۱" منطقی باشد . بر اساس مطالب قسمت قبل خروجی آن باید به V_{OL} یا "۰" منطقی تغییر کند . اگر این خروجی توسط خط انتقالی مثل یک سیم یا پلی سیلیکون در درون آی سی به ورودی گیت دوم متصل شود ، می تواند از اثر نویز تاثیر گیرد. بطوریکه با اعمال نویز ، این مسیر اگر ورودی دومین گیت (پس از انتقال) از V_{IL} کمتر یا مساوی باشد، این ورودی هنوز "۰" منطقی برای این گیت بحساب می آید. اما اگر این ورودی از V_{IL} بزرگتر شود گیت دوم عملکرد مناسبی را ارائه نخواهد داد

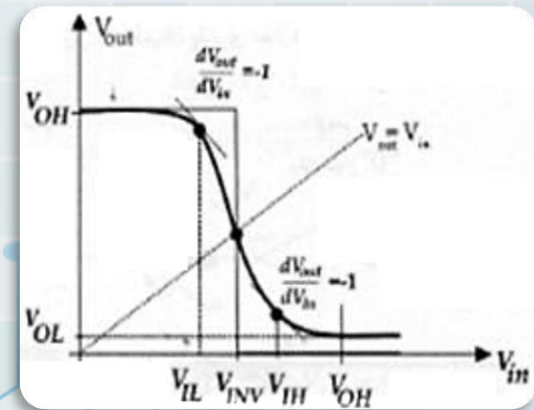با مراجعه به نمودار زیر که قبلا هم داشتیم ، توصیف زیر برقرار است:



 $V_{OL} \leq V_{IL} + \text{ولتاژ اعمال شده در اثر نویز}$




(۱)

$\leq V_{IL} - V_{OL} + \text{ولتاژ اعمال شده در اثر نویز}$

اکنون خروجی گیت دوم را که قرار است "۱" منطقی باشد در نظر بگیرید . در مقابل آن خط انتقالی ، مثل حالت قبل ، این خروجی را به ورودی گیت سوم متصل می کند. اگر نویز این ولتاژ V_{OH} را طوری تغییر دهد که از V_{IH} بزرگتر یا مساوی باشد ، این ورودی هنوز "۱" منطقی برای این گیت به حساب می آید . اما اگر این ورودی از V_{IH} کمتر شود ، گیت سوم عملکرد مناسبی را نخواهد داشت .

پس باید رابطه زیر برقرار باشد :
 
$$+V_{OH} \geq V_{IH} \quad \text{ولتاژ اعمال شده در اثر نویز}$$



(۲)

$$\leq V_{OH} - V_{IH} \quad \text{ولتاژ اعمال شده در اثر نویز}$$



×

پس با توجه به روابط (۱) و (۲) می‌توان حداکثری را برای ولتاژ نویز اعمال شده به گیت برای سطح "۱" یا "۰" منطقی تعریف کرد. این فاکتور می‌تواند به عنوان حاشیه نویز تعریف گردد. به عبارت دیگر:

$$\text{حداکثر حاشیه نویز در سطح پایین} = V_{IH} - V_{OL} = NM_L$$



$$\text{حداکثر حاشیه نویز در سطح بالا} = V_{OH} - V_{IH} = NM_H$$



در تکنولوژی VLSI تعداد گیت های موجود درون یک آی سی ، بسیار زیاد هستند. اگر محاسبات و کنترل توان آنها به دقت انجام نشود ، توان های بسیار زیادی در آنها مصرف شده که حاصل آن دمای بسیار زیاد آی سی خواهد بود . لذا عملا استفاده از خنک کننده های مناسب در مدارات VLSI امری ضروری به نظر می رسد . برای یک نیمه هادی فرض کنید دمای پیوند T_j و دمای محیط اطراف آن T_a باشد. اگر P میزان اتلاف کل درون نیمه هادی باشد می توان پارامتر θ را به عنوان مقاومت حرارتی بسته بندی این نیمه هادی تعریف کرد ، به طوریکه :

$$\theta = \frac{T_j - T_a}{P}$$

آنچه که مد نظر است معمولا نزدیک تر کردن دو دمای محیط و پیوند به یکدیگر است .

در یک مدار معکوس کننده ، میزان جریانی که از منبع تغذیه کشیده می شود ضربدر ولتاژ آن به عنوان توان مصرفی I_{DC} آن تعریف می شود .

$$P_{DC} = V_{DD} \cdot I_{DC}$$

توجه کنید که این رابطه در حالت پایدار استفاده شده و افزایش جریانهای زیر آستانه ، سبب مصرف بیشتر توان در این حالت خواهد شد . بعلاوه جریان I_{DC} می تواند به ولتاژهای ورودی و خروجی وابسته باشد . مثلا اگر در یک زمان T مصرف توان مد نظر باشد و در طول این زمان معادل $a \leq 100 \geq 0$ درصد خروجی "۱" منطقی و $b = 100 - a$ درصد خروجی "۰" منطقی باشد، آنگاه مصرف توان کل I_{DC} تقریبا برابر است با :

$$P_{DC} = V_{DD} \left[\frac{a}{100} I_{DC} \Big|_{V=high} + \frac{100-a}{100} I_{DC} \Big|_{V=low} \right]$$



هرگز دل من ز علم محروم نشد
کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز
معلوم شد که هیچ معلوم نشد
(خیام)

شاد و سروز باشید
پی . . پی