



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



ریز پردازنده
جلسه ششم

کارشناسی سخت افزار ترم ۲
مهدیه نیری

فهرست مطالب

- ۱- طراحی مدار با vhdl
- ۲- طراحی مدار با روش ارجاع انتخابی به طور نمونه
برنامه مالتی پلکسر
- ۳- برنامه مدار مالتی پلکسر با en

طراحی مدار

- مدارات ترکیبی: در محیط concurrent توصیف می شود.
 - مدارات ترتیبی: در محیط process تعریف می شود.
- ابتدا مدارات ترکیبی را در این قسمت بررسی می کنیم که به دو صورت طراحی می شود.

۱- عبارت ارجاع انتخابی:

Selected signal assignment


۲- عبارت ارجاع شرطی:

Conditional signal assignment

عبارت ارجاع انتخابی

- مثال : کد مالتی پلکسر ۴*۱ در زبان vhdl بنویسید.

S1(a)	S0(b)	F
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

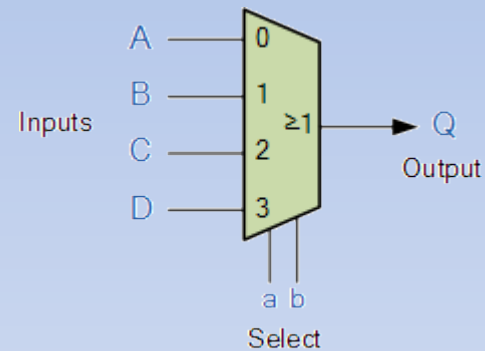

برنامه مالتی پلکسر


- Library ieee;
- .use ieee.std_logic_1164.all;
- Entity **MUX** is
- Port (A: in std_logic;
- B:in std_logic;
- c:in std_logic;
- D:in std_logic;
- S: in std_logic_vector(1 downto 0);
- F: out std_logic);
- END **MUX**;

برنامه مالتی پلکسر

- Architecture **logic** of **MUX** is
- Begin
- With S select
- $F \leq A$ when “00”,
- B when “01”,
- C when “10”,
- D when others;
- End **logic**;

کد 4*1 mux با En

 - مثال : کد مالتی پلکسر 4*1 با En در زبان vhdl بنویسید.



- Library ieee;
- .use ieee.std_logic_1164.all;
- Entity **MUX** is
 - Port (A: in std_logic;
 - B:in std_logic;
 - c:in std_logic;
 - D:in std_logic;
 - En: in std_logic;
- S: in std_logic_vector(1 downto 0);
 - F: out std_logic);
 - END **MUX**;

کد 4*1 mux با En

برای دادن مقدار
اولیه به سیگنال از
علامت := استفاده
می کنیم

- Architecture **logic** of **MUX** is
- Signal `SEn:std_logic_vector(2 downto 0):="000"`
- Begin
- `SEn <= S & En;`
- With `SEn` select
- `F <= A` when "001",
- `B` when "011",
- `C` when "101",
- `D` when "111",
- `'0'` when others;
- End **logic**;

SEn: 1 بیت en و ۲ بیت
s. در مجموع ۳ بیت است