



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



ریز پردازنده

جلسه سوم و چهارم

کارشناسی سخت افزار ترم ۲

مهدیه نیری




مدار half adder

- ۱. کد vhdl مدار half adder را بنویسید؟
- برای نوشتن کد half adder باید به عملکرد half adder مسلط باشید. Half adder دو ورودی و دو خروجی دارد. دو ورودی را با هم جمع می کند و خروجی آنها sum و carry است. Sum نشان دهنده مجموع دو ورودی و carry رقم نقلی است. سپس با کشیدن جدول کارنو عملکرد half adder بدست می آید.

مدار half adder



Y	X	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

$$S = XY' + YX' = X \oplus Y$$

$$C = XY$$

مدار half adder



- Library ieee;
- .use ieee.std_logic_1164.all;
- Entity **half adder** is
- Port (x,y: in std_logic;
- S,Cout: out std_logic;
- END **half adder**;

Half adder



- Architecture **logic** of **half adder** is
- Begin
- $S \leq x \text{ xor } y;$
- $Cout \leq x \text{ and } y;$
- End **logic;**



Full adder

- ۱. کد vhdl مدار Full adder را بنویسید؟
- Full adder سه تا ورودی و دو تا خروجی دارد. سه تا ورودی ها را با هم جمع می کنیم و خروجی آن S می شود و رقم نقلی هم در cout ذخیره می شود.

مدار full adder

X	Y	Z=Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

0	1	0	1
1	0	1	0

$$S = X'Y'Z + X'YZ' + XY'Z' + XYZ =$$




$$Z(X'Y' + XY) + Z'(X'Y + XY') =$$

$$Z \oplus (X \oplus Y)$$

0	0	1	0
0	1	1	1

$$C = XY + XZ + YZ$$

Full-adder circuit

  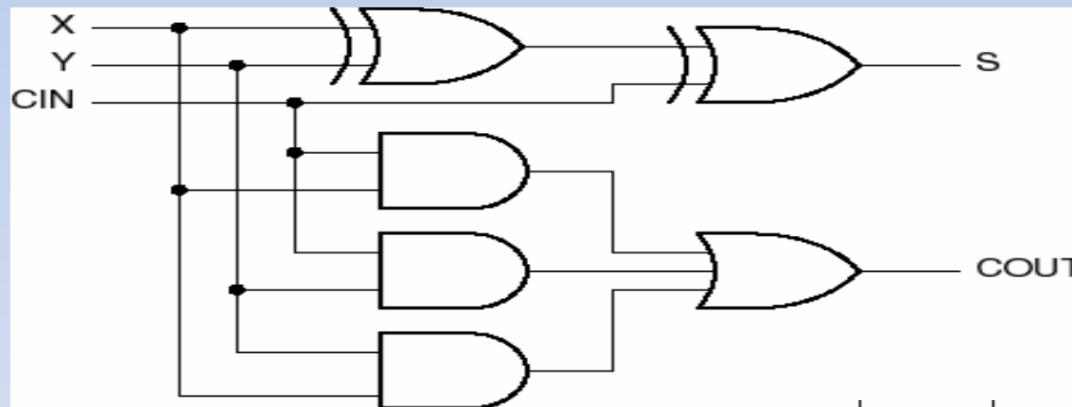

مدار full adder



- Library ieee;
- .use ieee.std_logic_1164.all;
- Entity **full adder** is
- Port (x,y, Cin: in std_logic;
- S,Cout: out std_logic;
- END **full adder**;

Full adder



- Architecture **logic** of **full adder** is
- Begin
- $S \leq x \text{ xor } y \text{ xor } C_{in};$
- $C_{out} \leq (x \text{ and } y) \text{ or } (x \text{ and } C_{in}) \text{ or } (y \text{ and } C_{in});$
- End **logic**;

تمرین

- کد گیت and دو ورودی را بنویسید که هر کدام از ورودی ها ۴ بیت هستند؟
- کد مدارات شکل زیر را به زبان vhdl بنویسید؟ هر کدام از ورودی ها تک بیتی هستند.

